

Chapter 6, Problem 31.

If $v(0)=0$, find $v(t)$, $i_1(t)$, and $i_2(t)$ in the circuit in Fig. 6.63.

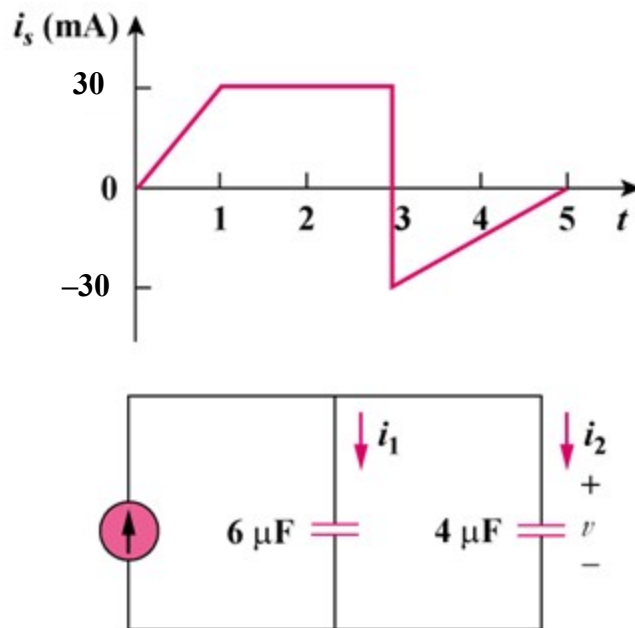


Figure 6.63
For Prob. 6.31.