

Chapter 11, Solution 77.


The wattmeter measures the power absorbed by the parallel combination of 0.1 F and 150 Ω .

$$120 \cos(2t) \longrightarrow 120 \angle 0^\circ, \quad \omega = 2$$

$$4 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j8$$

$$0.1 \text{ F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j5$$

Consider the following circuit.

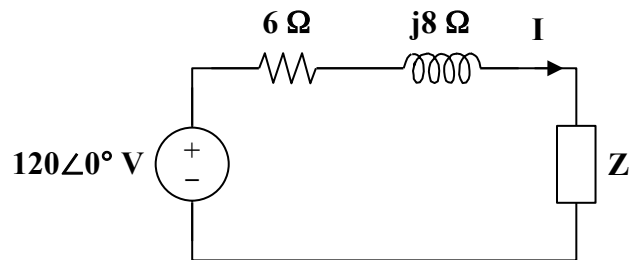

$$\mathbf{Z} = 15 \parallel (-j5) = \frac{(15)(-j5)}{15 - j5} = 1.5 - j4.5$$

$$\mathbf{I} = \frac{120}{(6 + j8) + (1.5 - j4.5)} = 14.5 \angle -25.02^\circ$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 \mathbf{Z} = \frac{1}{2} \cdot (14.5)^2 (1.5 - j4.5)$$
$$\mathbf{S} = 157.69 - j473.06 \text{ VA}$$

The wattmeter reads

$$P = \text{Re}(\mathbf{S}) = \mathbf{157.69 \text{ W}}$$