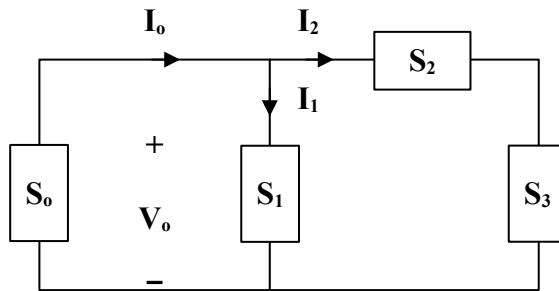


Chapter 11, Solution 61.

Consider the network shown below.



$$S_2 = 1.2 - j0.8 \text{ kVA}$$

$$S_3 = 4 + j\frac{4}{0.9} \sin(\cos^{-1}(0.9)) = 4 + j1.937 \text{ kVA}$$

Let $S_4 = S_2 + S_3 = 5.2 + j1.137 \text{ kVA}$

But $S_4 = V_o I_2^*$

$$I_2^* = \frac{S_4}{V_o} = \frac{(5.2 + j1.137) \times 10^3}{100 \angle 90^\circ} = 11.37 - j52$$

$$I_2 = 11.37 + j52$$

Similarly, $S_1 = \sqrt{2} - j\frac{\sqrt{2}}{0.707} \sin(\cos^{-1}(0.707)) = \sqrt{2}(1 - j) \text{ kVA}$

But $S_1 = V_o I_1^*$

$$I_1^* = \frac{S_1}{V_o} = \frac{(1.4142 - j1.4142) \times 10^3}{j100} = -14.142 - j14.142$$

$$I_1 = -14.142 + j14.142$$

$$I_o = I_1 + I_2 = -2.772 + j66.14 = \mathbf{66.2 \angle 92.4^\circ \text{ A}}$$

$$S_o = V_o I_o^*$$

$$S_o = (100 \angle 90^\circ)(66.2 \angle -92.4^\circ) \text{ VA}$$

$$S_o = \mathbf{6.62 \angle -2.4^\circ \text{ kVA}}$$

$$\mathbf{66.2 \angle 92.4^\circ \text{ A}, 6.62 \angle -2.4^\circ \text{ kVA}}$$