

Chapter 10, Solution 76.

Determine V_o and I_o in the op amp circuit of Fig. 10.119.

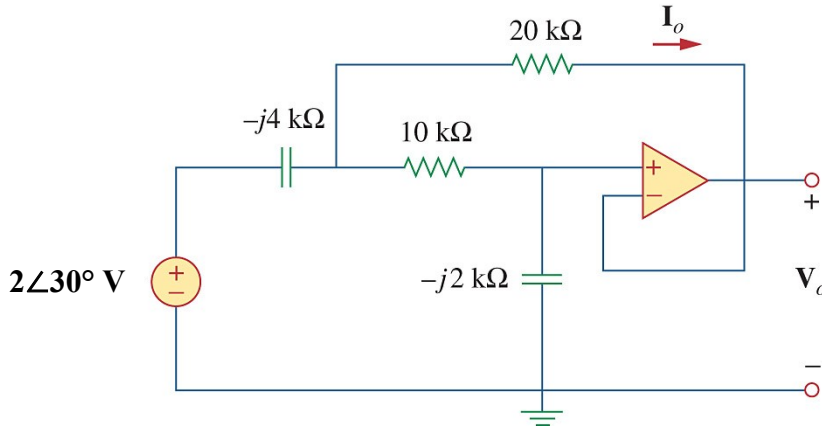


Figure 10.119
For Prob. 10.76.

Solution

Let the voltage between the $-jk\ \Omega$ capacitor and the $10k\ \Omega$ resistor be V_1 .

$$\begin{aligned} \frac{2\angle 30^\circ - V_1}{-j4k} &= \frac{V_1 - V_o}{10k} + \frac{V_1 - V_o}{20k} \longrightarrow \\ 2\angle 30^\circ &= (1 - j0.6)V_1 + j0.6V_o \\ &= 1.7321 + j1 \end{aligned} \quad (1)$$

Also,

$$\frac{V_1 - V_o}{10k} = \frac{V_o}{-j2k} \longrightarrow V_1 = (1 + j5)V_o \quad (2)$$

Solving (2) into (1) yields

$$\begin{aligned} 2\angle 30^\circ &= (1 - j0.6)(1 + j5)V_o + j0.6V_o = (1 + 3 - j0.6 + j5 + j6)V_o \\ &= (4 + j5)V_o \\ V_o &= \frac{2\angle 30^\circ}{6.403\angle 51.34^\circ} = 0.3124\angle -21.34^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$= 312.4 \angle -21.34^\circ \text{ mV}$$

$$\mathbf{I}_o = (\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_o)/20k = \mathbf{V}_o/(-j4k) = (0.3124/4k) \angle (-21.43 + 90)^\circ$$

$$= 78.1 \angle 68.57^\circ \mu\text{A}$$

We can easily check this answer using MATLAB. Using equations (1) and (2) we can identify the following matrix equations:

$\mathbf{YV} = \mathbf{I}$ where

$$>> \mathbf{Y} = [1 - 0.6i, 0.6i; 1, -1 - 0.5i]$$

$\mathbf{Y} =$

$$\begin{array}{cc} 1.0000 - 0.6000i & 0 + 0.6000i \\ 1.0000 & -1.0000 - 5.0000i \end{array}$$

$$>> \mathbf{I} = [1.7321 + 1i; 0]$$

$\mathbf{I} =$

$$\begin{array}{c} 1.7321 + 1.0000i \\ 0 \end{array}$$

$$>> \mathbf{V} = \text{inv}(\mathbf{Y}) * \mathbf{I}$$

$\mathbf{V} =$

$$\begin{array}{c} 0.8593 + 1.3410i \\ 0.2909 - 0.1137i \end{array} = \mathbf{V}_o = 312.3 \angle -21.35^\circ \text{ mV. The answer checks.}$$