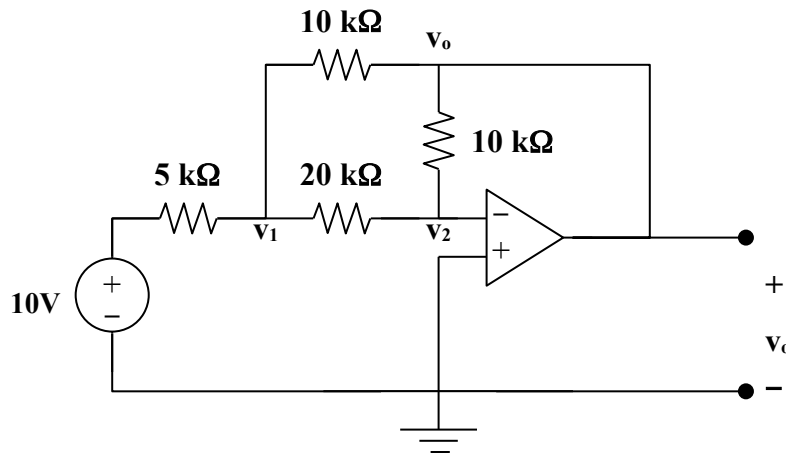


Chapter 5, Solution 14.

Transform the current source as shown below. At node 1,

$$\frac{10 - v_1}{5} = \frac{v_1 - v_2}{20} + \frac{v_1 - v_o}{10}$$



But $v_2 = 0$. Hence $40 - 4v_1 = v_1 + 2v_1 - 2v_o \longrightarrow 40 = 7v_1 - 2v_o$ (1)

At node 2, $\frac{v_1 - v_2}{20} = \frac{v_2 - v_o}{10}$, $v_2 = 0$ or $v_1 = -2v_o$ (2)

From (1) and (2), $40 = -14v_o - 2v_o \longrightarrow v_o = -2.5V$