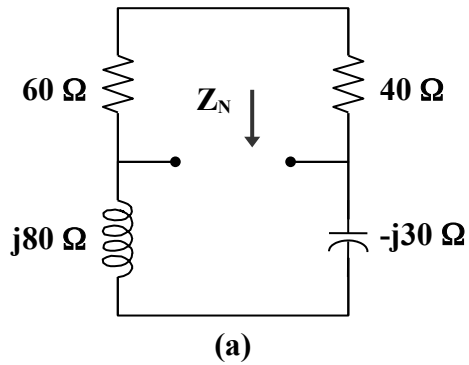


**Chapter 10, Solution 64.**


$Z_N$  is obtained from the circuit in Fig. (a).



$$Z_N = (60 + 40) \parallel (j80 - j30) = 100 \parallel j50 = \frac{(100)(j50)}{100 + j50}$$

$$Z_N = 20 + j40 = \mathbf{44.72 \angle 63.43^\circ \Omega}$$

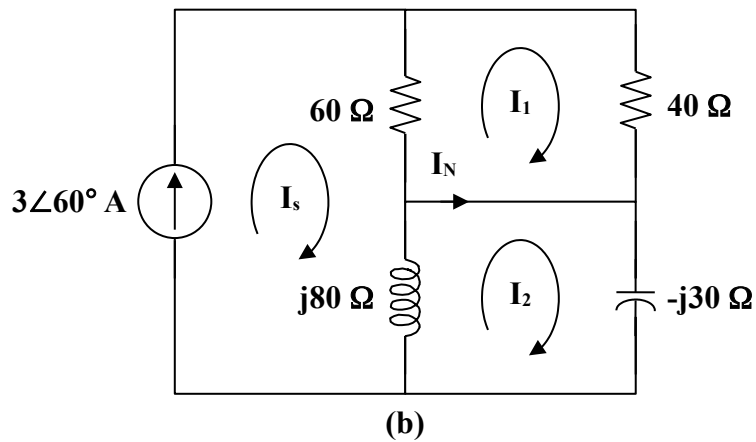To find  $I_N$ , consider the circuit in Fig. (b).



$$I_s = 3 \angle 60^\circ$$

For mesh 1,

$$100I_1 - 60I_s = 0$$

$$I_1 = 1.8 \angle 60^\circ$$

For mesh 2,

$$(j80 - j30)I_2 - j80I_s = 0$$

$$I_2 = 4.8 \angle 60^\circ$$

$$I_N = I_2 - I_1 = \mathbf{3 \angle 60^\circ \text{ A}}$$