

Chapter 9, Solution 83.

$$L_x = \frac{R_2}{R_1} L_s = \left(\frac{500}{1200} \right) (250 \times 10^{-3}) = \mathbf{104.17 \text{ mH}}$$