

Chapter 7, Solution 67.

If $v(0) = 5 \text{ V}$, find $v_o(t)$ for $t > 0$ in the op amp circuit in Fig. 7.132.
Let $R = 10 \text{ k}\Omega$ and $C = 1 \mu\text{F}$.


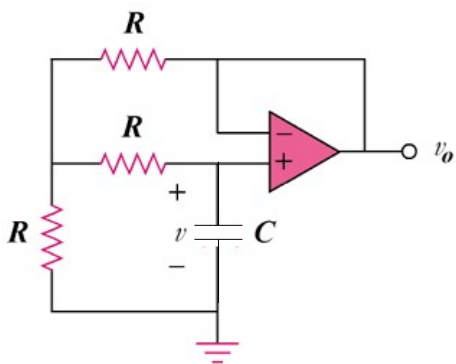


Figure 7.132
For Prob. 7.67.

Solution

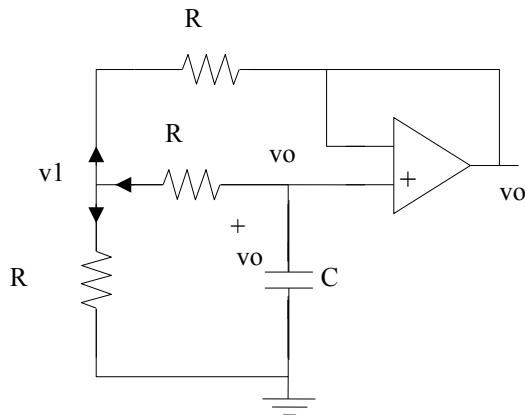The op amp is a voltage follower so that $v_o = v$ as shown below.



At node 1,

$$\frac{v_o - v_1}{R} = \frac{v_1 - 0}{R} + \frac{v_1 - v_o}{R} \longrightarrow v_1 = \frac{2}{3} v_o$$

At the noninverting terminal,

$$C \frac{dv_o}{dt} + \frac{v_o - v_1}{R} = 0$$

$$-RC \frac{dv_o}{dt} = v_o - v_1 = v_o - \frac{2}{3}v_o = \frac{1}{3}v_o$$

$$\frac{dv_o}{dt} = -\frac{v_o}{3RC}$$

$$v_o(t) = V_T e^{-t/3RC}$$

$$V_T = v_o(0) = 5 \text{ V}$$

$$\tau = 3RC = (3)(10 \times 10^3)(1 \times 10^{-6}) = \frac{3}{100}$$

$$v_o(t) = 5e^{-100t/3}u(t) \text{ V}$$