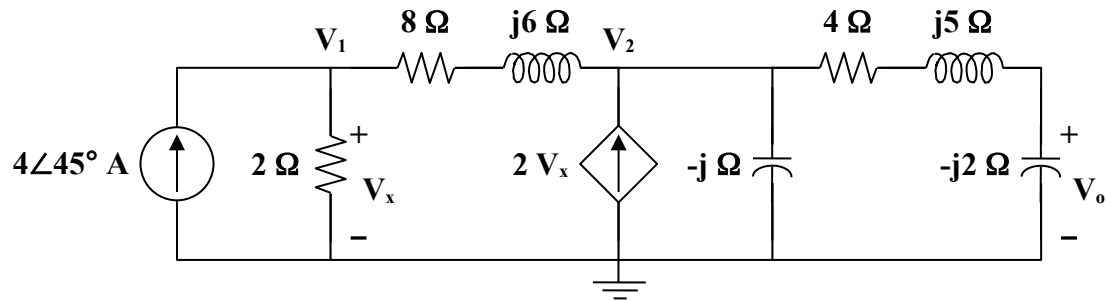


Chapter 10, Solution 18.

Consider the circuit shown below.



At node 1,

$$4\angle 45^\circ = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{8 + j6}$$

$$200\angle 45^\circ = (29 - j3)V_1 - (4 - j3)V_2$$

(1)

At node 2,

$$\frac{V_1 - V_2}{8 + j6} + 2V_x = \frac{V_2}{-j} + \frac{V_2}{4 + j5 - j2}, \quad \text{where } V_x = V_1$$

$$(104 - j3)V_1 = (12 + j41)V_2$$

$$V_1 = \frac{12 + j41}{104 - j3}V_2$$

(2)

Substituting (2) into (1),

$$200\angle 45^\circ = (29 - j3)\frac{(12 + j41)}{104 - j3}V_2 - (4 - j3)V_2$$

$$200\angle 45^\circ = (14.21\angle 89.17^\circ)V_2$$

$$V_2 = \frac{200\angle 45^\circ}{14.21\angle 89.17^\circ}$$

$$V_o = \frac{-j2}{4 + j5 - j2}V_2 = \frac{-j2}{4 + j3}V_2 = \frac{-6 - j8}{25}V_2$$

$$V_o = \frac{10\angle 233.13^\circ}{25} \cdot \frac{200\angle 45^\circ}{14.21\angle 89.17^\circ}$$

$$V_o = 5.63\angle 189^\circ \text{ V}$$