

Chapter 5, Solution 67.

Obtain the output v_o in the circuit of Fig. 5.94.

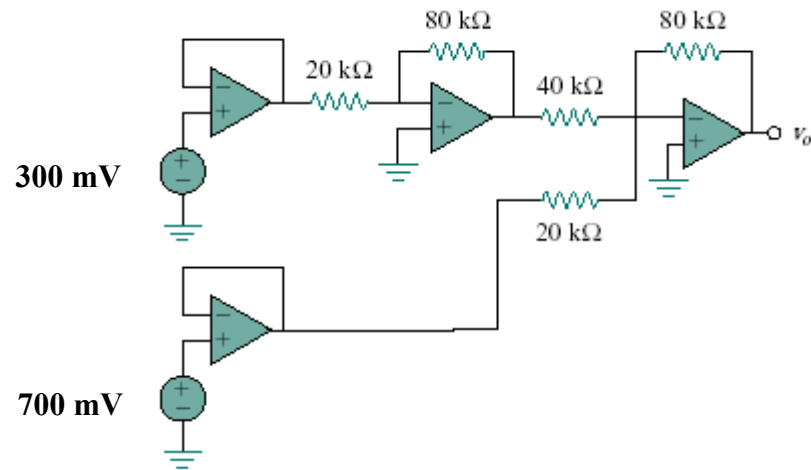


Figure 5.94
For Prob. 5.67.

Solution

$$v_o = \left[-\frac{80}{40} \left(-\frac{80}{20} \right) (0.3) - \frac{80}{20} (0.7) \right] = 2.4 - 2.8 = -400 \text{ mV}.$$