

Chapter 9, Solution 40.

In the circuit of Fig. 9.47, find $i_o(t)$ when:

- (a) $\omega = 1$ rad/s
- (b) $\omega = 5$ rad/s
- (c) $\omega = 10$ rad/s

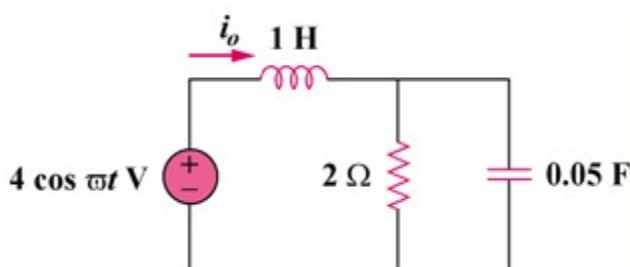


Figure 9.47
For Prob. 9.40.

Solution

- (a) For $\omega = 1$,

$$1 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j(1)(1) = j$$

$$0.05 \text{ F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(1)(0.05)} = -j20$$

$$\mathbf{Z} = j + 2 \parallel (-j20) = j + \frac{-j40}{2 - j20} = 1.98 + j0.802$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{4 \angle 0^\circ}{1.98 + j0.802} = \frac{4 \angle 0^\circ}{2.136 \angle 22.05^\circ} = 1.872 \angle -22.05^\circ$$

Hence,

$$i_o(t) = 1.872 \cos(t - 22.05^\circ) \text{ A}$$

- (b) For $\omega = 5$,

$$1 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j(5)(1) = j5$$

$$0.05 \text{ F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(5)(0.05)} = -j4$$

$$\mathbf{Z} = j5 + 2 \parallel (-j4) = j5 + \frac{-j4}{1 - j2} = 1.6 + j4.2$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{4\angle 0^\circ}{1.6 + j4} = \frac{4\angle 0^\circ}{4.494\angle 69.14^\circ} = 0.89\angle -69.14^\circ$$

Hence,

$$i_o(t) = 890\cos(5t - 69.14^\circ) \text{ mA}$$

(c) For $\omega = 10$,

$$1 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j(10)(1) = j10$$

$$0.05 \text{ F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10)(0.05)} = -j2$$

$$\mathbf{Z} = j10 + 2 \parallel (-j2) = j10 + \frac{-j4}{2 - j2} = 1 + j9$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{4\angle 0^\circ}{1 + j9} = \frac{4\angle 0^\circ}{9.055\angle 83.66^\circ} = 0.4417\angle -83.66^\circ$$

Hence,

$$i_o(t) = 441.7\cos(10t - 83.66^\circ) \text{ mA}$$