

### Chapter 7, Solution 42.

(a) If the switch in Fig. 7.109 has been open for a long time and is closed at  $t = 0$ , find  $v_o(t)$ .

(b) Suppose that the switch has been closed for a long time and is opened at  $t = 0$ . Find  $v_o(t)$ .

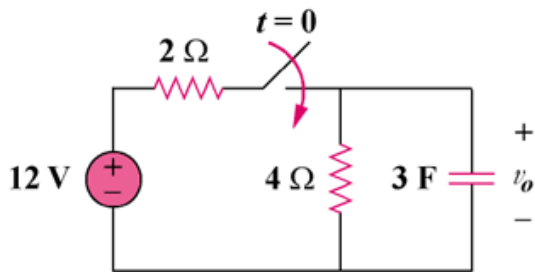


Figure 7.109  
For Prob. 7.42.

### Solution

$$(a) \quad v_o(t) = v_o(\infty) + [v_o(0) - v_o(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$v_o(0) = 0, \quad v_o(\infty) = \frac{4}{4+2}(12) = 8$$

$$\tau = R_{eq}C_{eq}, \quad R_{eq} = 2 \parallel 4 = \frac{4}{3}$$

$$\tau = \frac{4}{3}(3) = 4$$

$$v_o(t) = 8 - 8e^{-t/4}$$

$$v_o(t) = 8(1 - e^{-0.25t}) \text{ V}$$

(b) For this case,  $v_o(\infty) = 0$  so that

$$v_o(t) = v_o(0)e^{-t/\tau}$$

$$v_o(0) = \frac{4}{4+2}(12) = 8$$

$$\tau = RC = (4)(3) = 12$$

$$v_o(t) = 8e^{-t/12} \text{ V}$$