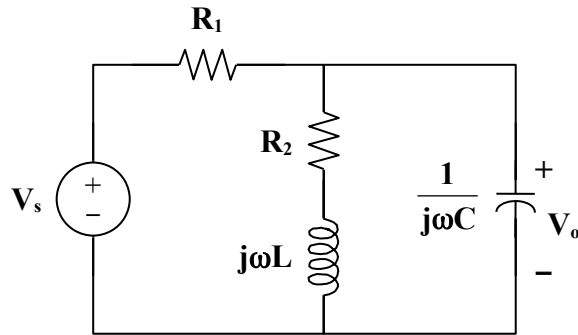


Chapter 10, Solution 22.

Consider the circuit in the frequency domain as shown below.



$$\text{Let } \mathbf{Z} = (R_2 + j\omega L) \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$\mathbf{Z} = \frac{\frac{1}{j\omega C} (R_2 + j\omega L)}{R_2 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_2 + j\omega L}{1 + j\omega R_2 - \omega^2 LC}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Z} + R_1} = \frac{\frac{R_2 + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega R_2 C}}{R_1 + \frac{R_2 + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega R_2 C}}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R_2 + j\omega L}{R_1 + R_2 - \omega^2 LCR_1 + j\omega(L + R_1 R_2 C)}$$