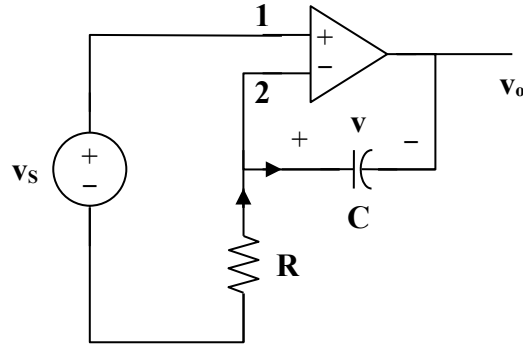


### Chapter 7, Solution 70.

Let  $v$  = capacitor voltage.

For  $t < 0$ , the switch is open and  $v(0) = 0$ .

For  $t > 0$ , the switch is closed and the circuit becomes as shown below.



$$v_1 = v_2 = v_s \quad (1)$$

$$\frac{0 - v_s}{R} = C \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

$$\text{where } v = v_s - v_o \longrightarrow v_o = v_s - v \quad (3)$$

From (1),

$$\frac{dv}{dt} = \frac{v_s}{RC} = 0$$

$$v = \frac{-1}{RC} \int v_s dt + v(0) = \frac{-t v_s}{RC}$$

Since  $v$  is constant,

$$RC = (20 \times 10^3)(5 \times 10^{-6}) = 0.1$$

$$v = \frac{-20t}{0.1} \text{ mV} = -200t \text{ mV}$$

From (3),

$$v_o = v_s - v = 20 + 200t$$

$$v_o = \mathbf{20(1 + 10t) \text{ mV}}$$