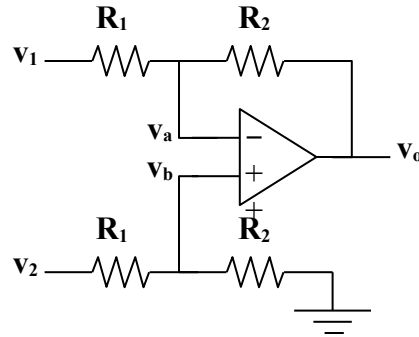


Chapter 5, Solution 53.

(a)



At node a,

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_o}{R_2} \longrightarrow v_a = \frac{R_2 v_1 + R_1 v_o}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

At node b,

$$v_b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2 \quad (2)$$


But $v_a = v_b$. Setting (1) and (2) equal gives

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2 = \frac{R_2 v_1 + R_1 v_o}{R_1 + R_2}$$

$$v_2 - v_1 = \frac{R_1}{R_2} v_o = v_i$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1}$$

(b)

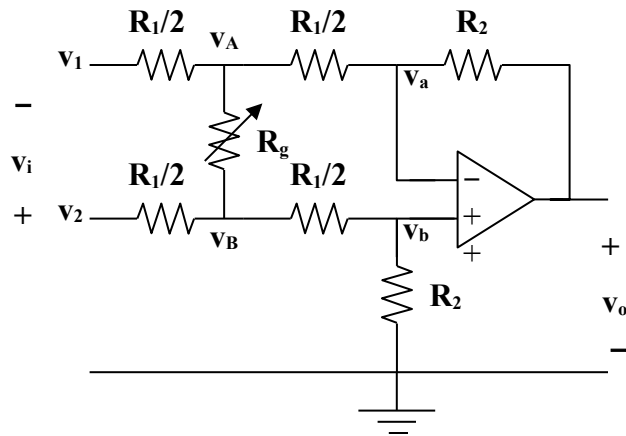

At node A,

$$\frac{v_1 - v_A}{R_1/2} + \frac{v_B - v_A}{R_g} = \frac{v_A - v_a}{R_1/2}$$

or
$$v_1 - v_A + \frac{R_1}{2R_g}(v_B - v_A) = v_A - v_a \quad (1)$$

At node B,
$$\frac{v_2 - v_B}{R_1/2} = \frac{v_B - v_A}{R_1/2} + \frac{v_B - v_b}{R_g}$$

or
$$v_2 - v_B - \frac{R_1}{2R_g}(v_B - v_A) = v_B - v_b \quad (2)$$

Subtracting (1) from (2),

$$v_2 - v_1 - v_B + v_A - \frac{2R_1}{2R_g}(v_B - v_A) = v_B - v_A - v_b + v_a$$

Since, $v_a = v_b$,

$$\frac{v_2 - v_1}{2} = \left(1 + \frac{R_1}{2R_g}\right)(v_B - v_A) = \frac{v_i}{2}$$

or
$$v_B - v_A = \frac{v_i}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{2R_g}} \quad (3)$$

But for the difference amplifier,

$$v_o = \frac{R_2}{R_1/2}(v_B - v_A)$$

or
$$v_B - v_A = \frac{R_1}{2R_2}v_o \quad (4)$$

Equating (3) and (4),
$$\frac{R_1}{2R_2}v_o = \frac{v_i}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{2R_g}}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{2R_g}}$$

(c) At node a,
$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_A}{R_2/2}$$

$$v_1 - v_a = \frac{2R_1}{R_2}v_a - \frac{2R_1}{R_2}v_A \quad (1)$$

$$\text{At node b,} \quad v_2 - v_b = \frac{2R_1}{R_2} v_b - \frac{2R_1}{R_2} v_B \quad (2)$$

Since $v_a = v_b$, we subtract (1) from (2),

$$\begin{aligned} v_2 - v_1 &= \frac{-2R_1}{R_2} (v_B - v_A) = \frac{v_i}{2} \\ \text{or} \quad v_B - v_A &= \frac{-R_2}{2R_1} v_i \end{aligned} \quad (3)$$

At node A,

$$\begin{aligned} \frac{v_a - v_A}{R_2/2} + \frac{v_B - v_A}{R_g} &= \frac{v_A - v_o}{R/2} \\ v_a - v_A + \frac{R_2}{2R_g} (v_B - v_A) &= v_A - v_o \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \text{At node B,} \quad \frac{v_b - v_B}{R/2} - \frac{v_B - v_A}{R_g} &= \frac{v_B - 0}{R/2} \\ v_b - v_B - \frac{R_2}{2R_g} (v_B - v_A) &= v_B \end{aligned} \quad (5)$$

Subtracting (5) from (4),

$$\begin{aligned} v_B - v_A + \frac{R_2}{R_g} (v_B - v_A) &= v_A - v_B - v_o \\ 2(v_B - v_A) \left(1 + \frac{R_2}{2R_g} \right) &= -v_o \end{aligned} \quad (6)$$

Combining (3) and (6),

$$\begin{aligned} \frac{-R_2}{R_1} v_i \left(1 + \frac{R_2}{2R_g} \right) &= -v_o \\ \frac{v_o}{v_i} &= \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{2R_g} \right) \end{aligned}$$