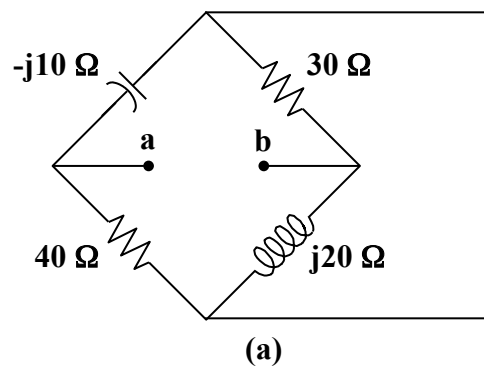



Chapter 11, Solution 17.

We find Z_{eq} at terminals a-b following Fig. (a).



$$Z_{eq} = (-j10 + 30) \parallel (j20 + 40) = \frac{(30 - j10)(40 + j20)}{70 + j10} = 20 \, \Omega = Z_L$$

We obtain V_{Thev} from Fig. (b).

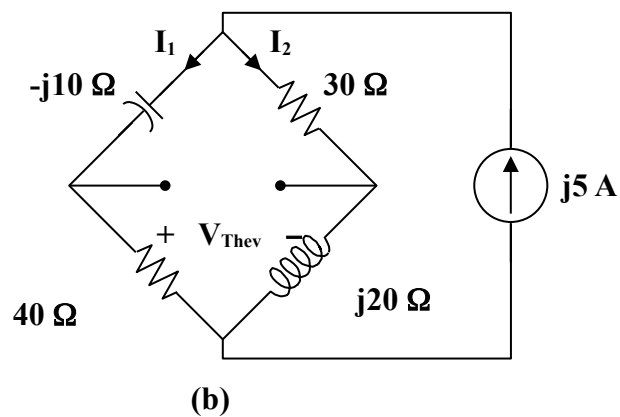

Using current division,

$$I_1 = \frac{30 + j20}{70 + j10} (j5) = -1.1 + j2.3$$

$$I_2 = \frac{40 - j10}{70 + j10} (j5) = 1.1 + j2.7$$

$$V_{Th} = 30I_2 + j10I_1 = 10 + j70$$

$$P_{max} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2}{2(Z_{eq} + Z_L)^2} Z_L = \frac{5000}{(2)(20)^2} 20 = 31.25 \, \text{W}$$