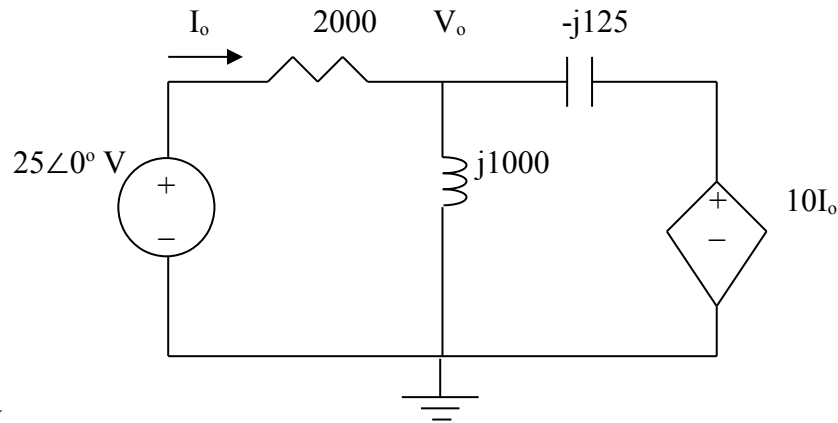


### Chapter 10, Solution 5.

$$0.25H \longrightarrow j\omega L = j0.25 \times 4 \times 10^3 = j1000$$

$$2\mu F \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j4 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6}} = -j125$$

Consider the circuit as shown below.



At node  $V_o$ ,

$$\frac{V_o - 25}{2000} + \frac{V_o - 0}{j1000} + \frac{V_o - 10I_o}{-j125} = 0$$

$$V_o - 25 - j2V_o + j16V_o - j160I_o = 0$$

$$(1 + j14)V_o - j160I_o = 25$$

But  $I_o = (25 - V_o)/2000$

$$(1 + j14)V_o - j2 + j0.08V_o = 25$$

$$V_o = \frac{25 + j2}{1 + j14.08} = \frac{25.08 \angle 4.57^\circ}{14.115 \angle 58.94^\circ} = 1.7768 \angle -81.37^\circ$$

Now to solve for  $i_o$ ,

$$\begin{aligned} I_o &= \frac{25 - V_o}{2000} = \frac{25 - 0.2666 + j1.7567}{2000} = 12.367 + j0.8784 \text{ mA} \\ &= 12.398 \angle 4.06^\circ \end{aligned}$$

$$i_o = 12.398 \cos(4 \times 10^3 t + 4.06^\circ) \text{ mA.}$$