

### Chapter 9, Solution 39.

For the circuit shown in Fig. 9.46, find  $Z_{eq}$  and use that to find current  $I$ . Let  $\omega=10$  rad/s.

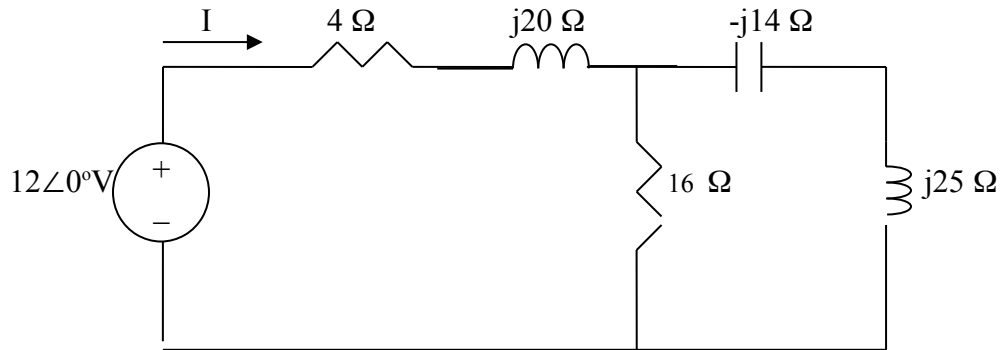


Figure 9.46  
For Prob. 9.39.

### Solution

$$Z_{eq} = 4 + j20 + 10 // (-j14 + j25) = \underline{9.135 + j27.47 \text{ } \Omega}$$

$$= (9.135 + j27.47) \text{ } \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{12}{9.135 + j27.47} = 0.4145 \angle -71.605^\circ$$

$$i(t) = 414.5 \cos(10t - 71.6^\circ) \text{ mA}$$