

Chapter 11, Solution 95

(a) Source impedance $\mathbf{Z_s = R_s - jX_c}$
Load impedance $\mathbf{Z_L = R_L + jX_2}$

For maximum load transfer

$$\mathbf{Z_L = Z_s^* \longrightarrow R_s = R_L, \quad X_c = X_L}$$

$$X_c = X_L \longrightarrow \frac{1}{\omega C} = \omega L$$

$$\text{or} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(80 \times 10^{-3})(40 \times 10^{-9})}} = \mathbf{2.814 \text{ kHz}}$$

(b) $\mathbf{P = \left(\frac{V_s}{(10 + 4)} \right)^2 4 = \left(\frac{4.6}{14} \right)^2 4 = 431.8 \text{ mW}}$ (since V_s is in rms)