

**Chapter 7, Solution 53.**

(a) Before  $t = 0$ ,  $i = \frac{25}{3+2} = 5 \text{ A}$   
After  $t = 0$ ,  $i(t) = i(0)e^{-t/\tau}$   
 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{4}{2} = 2$ ,  $i(0) = 5$   
 $i(t) = 5e^{-t/2} u(t) \text{ A}$

- (b) Before  $t = 0$ , the inductor acts as a short circuit so that the  $2 \Omega$  and  $4 \Omega$  resistors are short-circuited.

$$i(t) = 6 \text{ A}$$

After  $t = 0$ , we have an RL circuit.

$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{2}$$

$$i(t) = 6e^{-2t/3} u(t) \text{ A}$$