

Chapter 10, Solution 1.

We first determine the input impedance.

$$1H \longrightarrow j\omega L = j1 \times 10 = j10$$

$$1F \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j10 \times 1} = -j0.1$$

$$Z_{in} = 1 + \left(\frac{1}{j10} + \frac{1}{-j0.1} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 1.0101 - j0.1 = 1.015 \angle -5.653^\circ$$

$$I = \frac{2 \angle 0^\circ}{1.015 \angle -5.653^\circ} = 1.9704 \angle 5.653^\circ$$

$$i(t) = 1.9704 \cos(10t + 5.65^\circ) \text{ A}$$