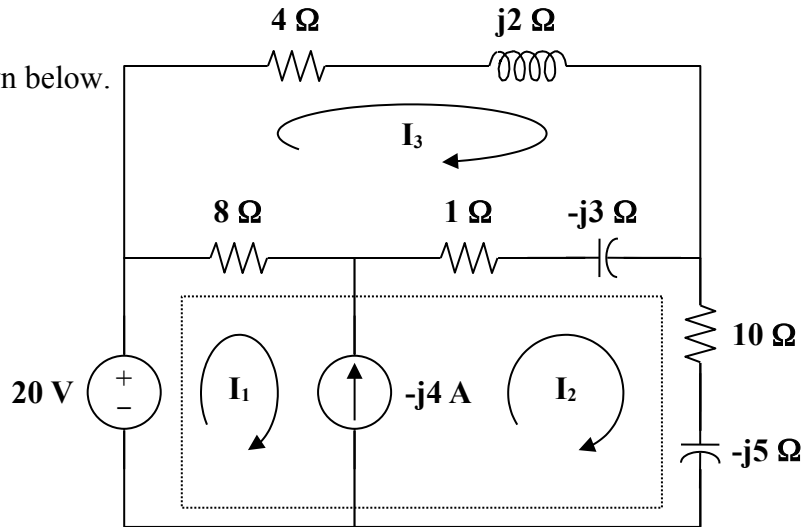


Chapter 10, Solution 35.

Consider the circuit shown below.



For the supermesh,

$$-20 + 8\mathbf{I}_1 + (11 - j8)\mathbf{I}_2 - (9 - j3)\mathbf{I}_3 = 0 \quad (1)$$

Also,

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_2 + j4 \quad (2)$$

For mesh 3,

$$(13 - j)\mathbf{I}_3 - 8\mathbf{I}_1 - (1 - j3)\mathbf{I}_2 = 0 \quad (3)$$

Substituting (2) into (1),

$$(19 - j8)\mathbf{I}_2 - (9 - j3)\mathbf{I}_3 = 20 - j32 \quad (4)$$

Substituting (2) into (3),

$$-(9 - j3)\mathbf{I}_2 + (13 - j)\mathbf{I}_3 = j32 \quad (5)$$

From (4) and (5),

$$\begin{bmatrix} 19 - j8 & -(9 - j3) \\ -(9 - j3) & 13 - j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 - j32 \\ j32 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 167 - j69, \quad \Delta_2 = 324 - j148$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{324 - j148}{167 - j69} = \frac{356.2 \angle -24.55^\circ}{180.69 \angle -22.45^\circ}$$

$$\mathbf{I}_2 = 1.971 \angle -2.1^\circ \text{ A}$$