

### Chapter 6, Solution 45.

If the voltage waveform in Fig. 6.68 is applied to a 10-mH inductor, find the inductor current  $i(t)$  for  $0 < t < 2$  s. Assume  $i(0) = 0$ .

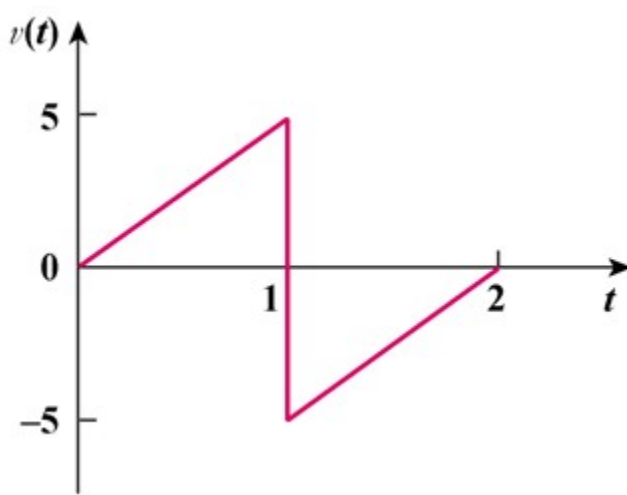


Figure 6.68  
For Prob. 6.45.

### Solution

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(t) dt + i(0)$$

For  $0 < t < 1$ ,  $v = 5t$

$$\begin{aligned} i &= \frac{1}{10 \times 10^{-3}} \int_0^t 5t dt + 0 \\ &= 250t^2 \text{ A} \end{aligned}$$

For  $1 < t < 2$ ,  $v = -10 + 5t$

$$\begin{aligned} i &= \frac{1}{10 \times 10^{-3}} \int_1^t (-10 + 5t) dt + i(1) \\ &= \int_1^t (0.5t - 1) dt + 0.25 \text{ kA} \\ &= [1 - t + 0.25t^2] \text{ kA} \end{aligned}$$

$$i(t) = \begin{cases} 250t^2 \text{ A}, & 0 < t < 1\text{s} \\ [1 - t + 0.25t^2] kA, & 1 < t < 2\text{s} \end{cases}$$