

Chapter 10, Problem 80.

Obtain $v_o(t)$ for the op amp circuit in Fig. 10.123 if $v_s = 4 \cos(1000t - 60^\circ)$ V.

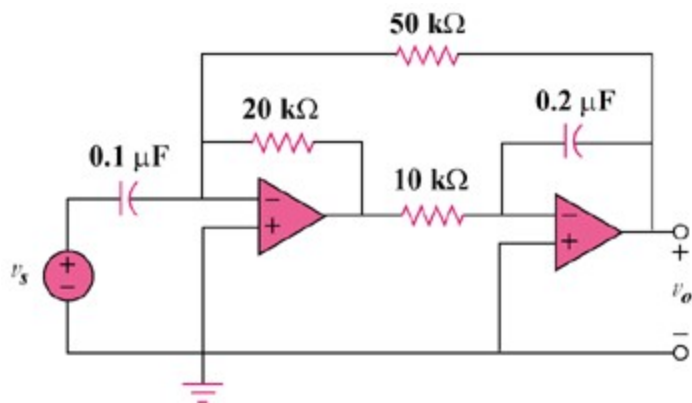


Figure 10.123
For Prob. 10.80.