


**Chapter 10, Solution 26.**

$$0.4H \longrightarrow j\omega L = j10^3 \times 0.4 = j400$$

$$1\mu F \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j10^3 \times 10^{-6}} = -j1000$$

$$20 \sin(10^3 t) = 20 \cos(10^3 t - 90^\circ) \text{ which leads to } 20 \angle -90^\circ = -j20$$

The circuit becomes that shown below.

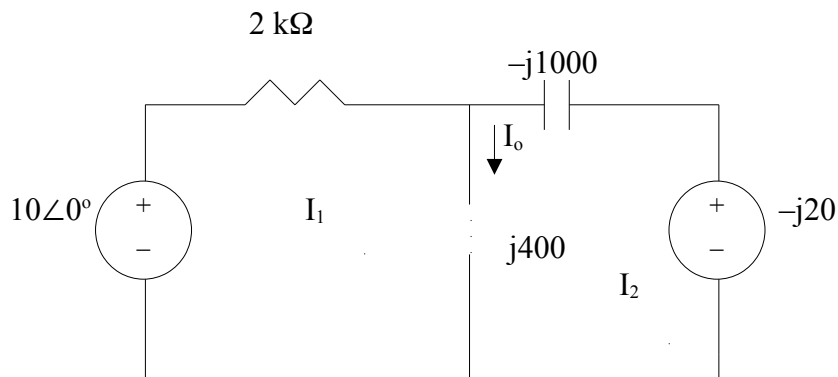

For loop 1,

$$-10 + (12000 + j400)I_1 - j400I_2 = 0 \longrightarrow 1 = (200 + j40)I_1 - j40I_2 \quad (1)$$

For loop 2,

$$-j20 + (j400 - j1000)I_2 - j400I_1 = 0 \longrightarrow -12 = 40I_1 + 60I_2 \quad (2)$$

(2)

In matrix form, (1) and (2) become

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 + j40 & -j40 \\ 40 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Solving this leads to

$$I_1 = 0.0025 - j0.0075, \quad I_2 = -0.035 + j0.005$$

$$I_o = I_1 - I_2 = 0.0375 - j0.0125 = 39.5 \angle -18.43^\circ \text{ mA}$$

$$i_o(t) = 39.5 \cos(10^3 t - 18.43^\circ) \text{ mA}$$