

Chapter 5, Solution 4.

$$v_0 = A v_d = A(v_2 - v_1)$$

$$v_2 - v_1 = \frac{v_0}{A} = \frac{-4}{2 \times 10^6} = -2 \mu\text{V}$$

$$v_2 - v_1 = -2 \mu\text{V} = -0.002 \text{ mV}$$

$$1 \text{ mV} - v_1 = -0.002 \text{ mV}$$

$$v_1 = \mathbf{1.002 \text{ mV}}$$