

Chapter 7, Solution 1.

(a) $\tau = RC = 1/200$

For the resistor, $V = iR = 56e^{-200t} = 8Re^{-200t} \times 10^{-3} \longrightarrow R = \frac{56}{8} = \underline{7 \text{ k}\Omega}$

$$C = \frac{1}{200R} = \frac{1}{200 \times 7 \times 10^3} = \underline{0.7143 \mu F}$$

(b) $\tau = 1/200 = \underline{5 \text{ ms}}$

(c) If value of the voltage at $t = 0$ is 56 .

$$\frac{1}{2} \times 56 = 56e^{-200t} \longrightarrow e^{200t} = 2$$

$$200t_o = \ln 2 \longrightarrow t_o = \frac{1}{200} \ln 2 = \underline{3.466 \text{ ms}}$$