Chapter 9, Solution 82.

$$C_x = \frac{R_1}{R_2} C_s = \left(\frac{100}{2000}\right)(40 \times 10^{-6}) = \mathbf{2\ \mu F}$$